

```

timescale 1ns / 1ps
/*****
*
* Module: FunRegister
*
* Author: Noah Hanks
* Class: ECEN 220, Section 3, Fall 2020 - ECEN 220, Section 1, Winter 2020
* Date: 24 Oct 2020
*
* Description: A loadable flip-flop design to create n-bit loadable registers.
*
*****/
`default_nettype none

module FunRegister(
    input wire logic CLK,
    input wire logic[3:0] DIN,
    input wire logic LOAD,
    output wire logic[3:0] Q,
    output wire logic[3:0] NXT
);

    FDCE my_ff1 (.Q(Q[3]), .C(CLK), .CE(1'b1), .CLR(1'b0), .D(NXT));
    FDCE my_ff2 (.Q(Q[2]), .C(CLK), .CE(1'b1), .CLR(1'b0), .D(NXT));
    FDCE my_ff3 (.Q(Q[1]), .C(CLK), .CE(1'b1), .CLR(1'b0), .D(NXT));
    FDCE my_ff4 (.Q(Q[0]), .C(CLK), .CE(1'b1), .CLR(1'b0), .D(NXT));
    assign NXT = (LOAD)?DIN:Q;

endmodule

```